


# TEORÍA DE CONTROL

Ejercicio Control de Temperatura

# Control de Temperatura
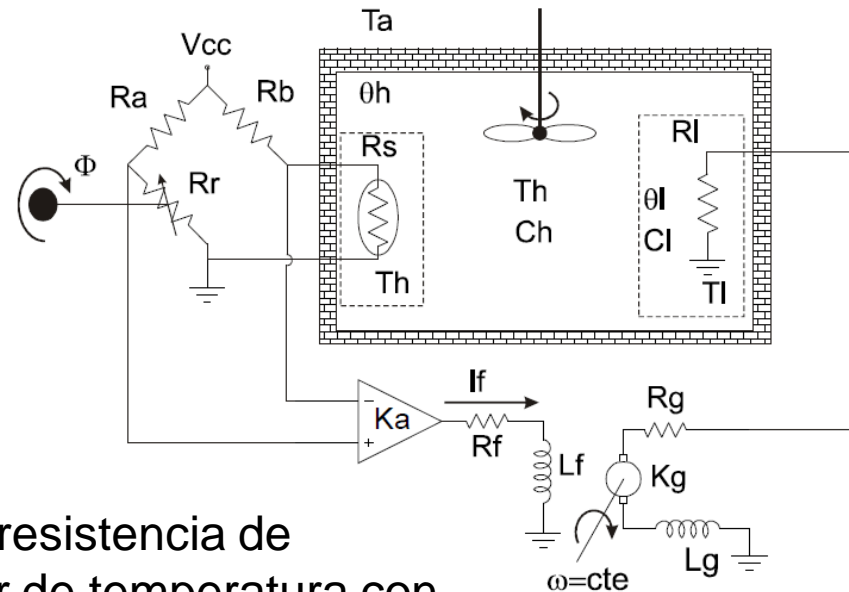
## Descripción del sistema

La resistencia  $R_I$  disipa la potencia en el interior del recinto, gobernada por un generador de corriente continua cuya tensión de salida es  $E_g = K_g I_f$ . La señal de control es generada por un amplificador de ganancia  $K_A$ , cuya tensión de entrada se produce del desbalance de un circuito puente.



Este incluye en una de sus ramas una resistencia de platino (PT100) que actúa como sensor de temperatura con una ley tipo:  $R_s = R_0(1 + \alpha T)$  con  $R_0 = 100\Omega$ ,  $\alpha = 3.9 \cdot 10^{-3}$ ,  $T$  (temperatura sensada en  $^{\circ}\text{C}$ ).

La constante de tiempo del sensor se considera despreciable. La resistencia variable  $R_r$  sirve para ajustar la temperatura deseada en el interior del recinto. El valor de  $R_r$  varía linealmente con el ángulo de movimiento del cursor  $\phi$  de modo que  $R_r = \phi K_r$ .

# Control de Temperatura

- a) Halle un modelo de estado del sistema con entrada  $\phi$  y  $T_a$ , y salida  $T_h$ .
- b) Determine para el mismo las condiciones de funcionamiento en régimen permanente cuando  $T_h = T_a$ .
- c) Halle un modelo de estado lineal en las proximidades del punto de equilibrio del inciso anterior. ¿Considera que el punto de equilibrio fue elegido convenientemente para la correcta utilización del horno?

## Datos:


$K_A = 20$ ;  $R_a = R_b = 150\Omega$ ;  $K_r = 50\Omega / \text{rad}$ ;  $R_l = 5\Omega$ ;  $V_{cc} = 15V$ .

$C_l = 10 J/^{\circ}\text{C}$ ;  $C_h = 0.5 J/^{\circ}\text{C}$ ;  $\theta_l = 0.5 ^{\circ}\text{C}/W$ ;  $\theta_h = 2 ^{\circ}\text{C}/W$ ;  $R_f = 50\Omega$ .

$L_f = 200mH$ ;  $R_g = 1\Omega$ ;  $L_g = 0H$ ;  $T_a = 20^{\circ}\text{C}$ ;  $K_g = 10V/A$ .

# Control de Temperatura
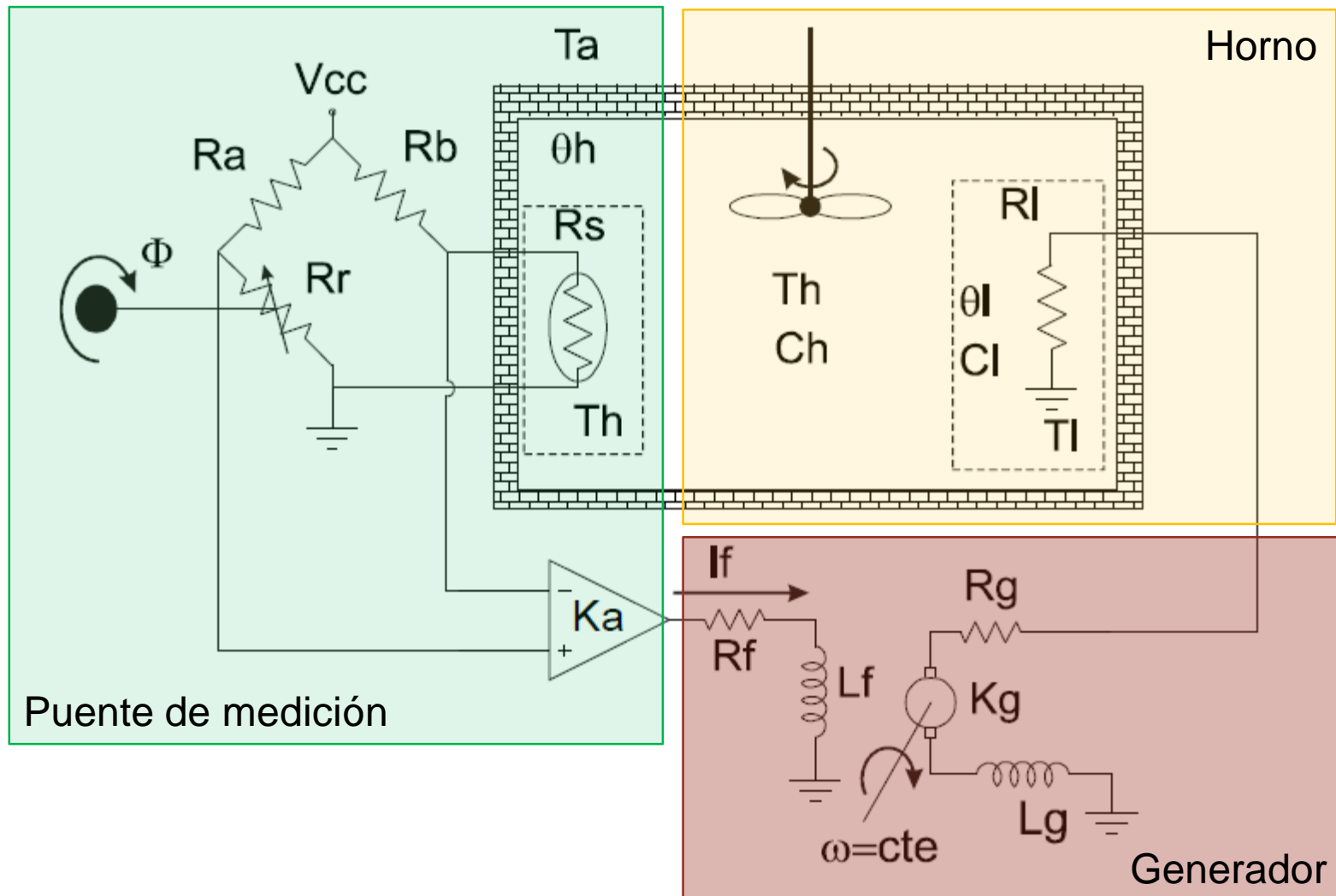
## Revisión del funcionamiento por etapas



# Control de Temperatura

## Pasos a seguir:

- 1) Identificar variables de estado, entrada y salida del sistema.
- 2) Determinar las distintas secciones que componen el sistema separándolas por su naturaleza (mecánica, eléctrica, hidráulica) y determinar sus interfaces.
- 3) Analizar las secciones por separado y hallar las ecuaciones matemáticas que describen su comportamiento:

Ecuaciones diferenciales.


Funciones transferencia.

Diagrama en bloques.

Circuitos equivalentes.

# Control de Temperatura

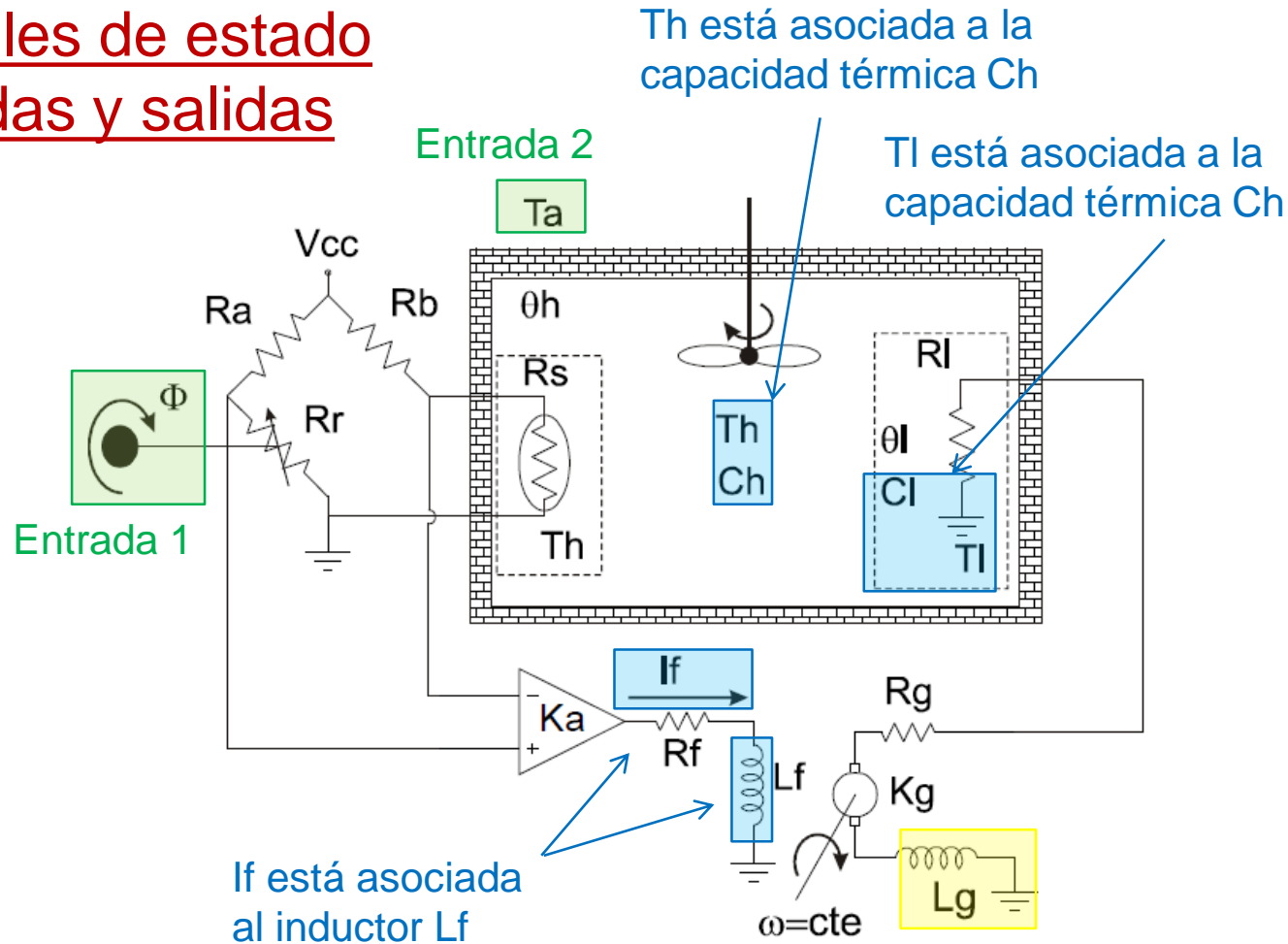
## Variables de estado Entradas y salidas



¿Influye en algo que  $L_g$  sea o no cero?

# Control de Temperatura

## Puente de medición

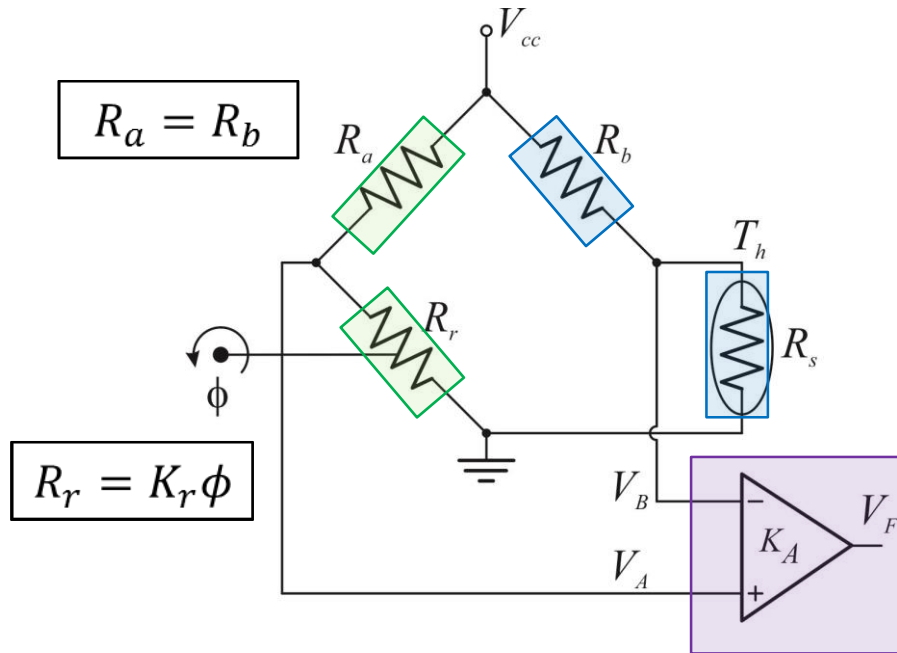

$$V_A = \frac{R_r}{R_a + R_r} V_{cc} = \frac{K_r \phi}{R_a + K_r \phi} V_{cc}$$


$$V_B = \frac{R_s}{R_b + R_s} V_{cc} = \frac{R_0(1 + \alpha T_h)}{R_a + R_0(1 + \alpha T_h)} V_{cc}$$

$$V_F = K_A(V_A - V_B)$$

$$V_F = V_{CC} K_A \left[ \frac{K_r \phi}{R_a + K_r \phi} - \frac{R_0(1 + \alpha T_h)}{R_a + R_0(1 + \alpha T_h)} \right]$$

# Control de Temperatura

## Generador

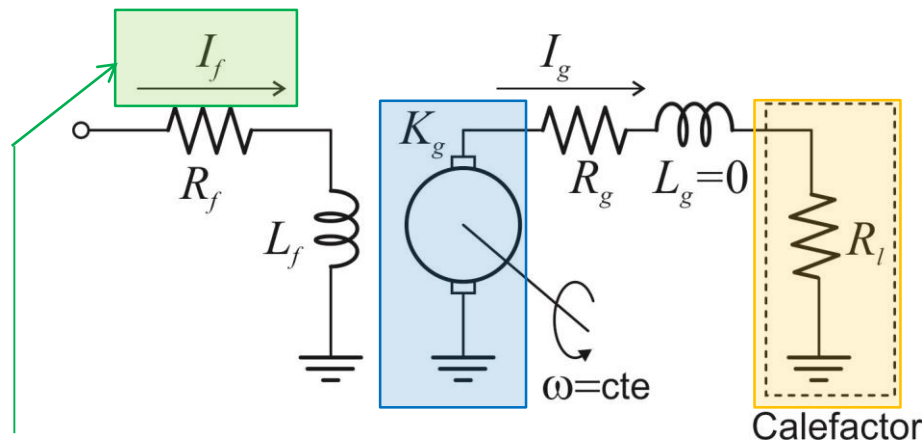

Corriente de campo

$$V_F = R_f I_f + L_f \frac{dI_f}{dt}$$

Tensión generada

$$V_g = K_g I_f = I_g (R_g + R_l)$$

Potencia disipada en el calefactor

$$P = I_g^2 R_l = \frac{K_g^2 R_l}{(R_g + R_l)^2} I_f^2$$


Fuente de entrada  
del sistema térmico

¿Quién cree que aporta la potencia del generador para disiparla en la resistencia calefactora?




# Control de Temperatura

## Horno

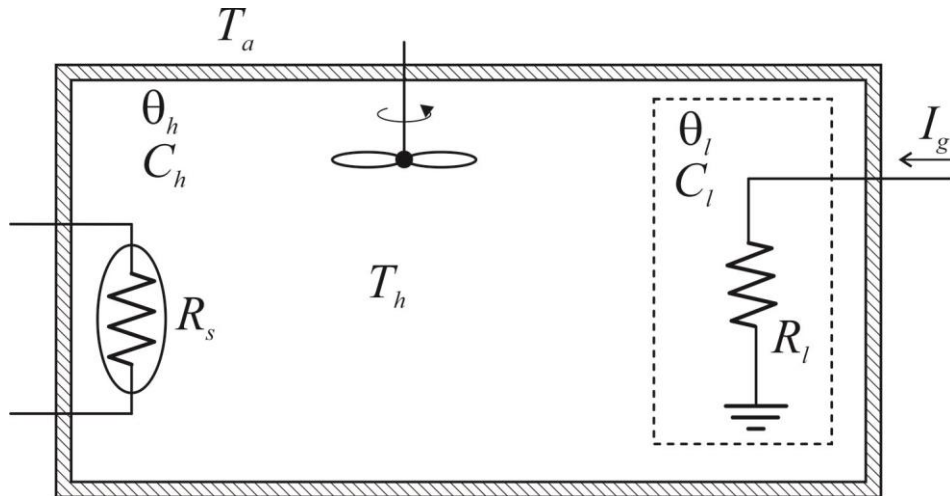

## Circuito eléctrico equivalente

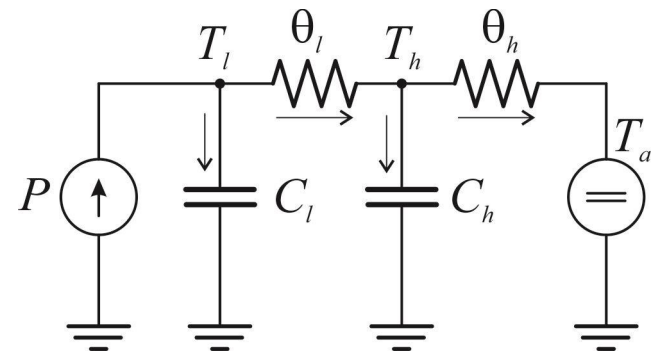

$$P = C_l \dot{T}_l + \frac{T_l - T_h}{\theta_l}$$



$$\dot{T}_l = -\frac{1}{C_l \theta_l} T_l + \frac{1}{C_l \theta_l} T_h + \frac{K_g^2 R_l}{C_l (R_g + R_l)^2} I_f^2$$

$$\frac{T_l - T_h}{\theta_l} = C_h \dot{T}_h + \frac{T_h - T_a}{\theta_h}$$



$$\dot{T}_h = \frac{1}{C_h \theta_l} T_l - \frac{1}{C_h} \left( \frac{1}{\theta_l} + \frac{1}{\theta_h} \right) T_h + \frac{1}{C_h \theta_h} T_a$$

# Control de Temperatura

## Ecuaciones diferenciales del sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_f = -\frac{R_f}{L_f} I_f - \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{R_0(1 + \alpha T_h)}{R_a + R_0(1 + \alpha T_h)} \right) + \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{K_r \phi}{R_a + K_r \phi} \right) \quad \leftarrow \text{Ecuación no-lineal} \\ \\ \dot{T}_l = \frac{K_g^2 R_l}{C_l (R_g + R_l)^2} I_f^2 - \frac{1}{C_l \theta_l} T_l + \frac{1}{C_l \theta_l} T_h \quad \leftarrow \text{Ecuación no-lineal} \\ \\ \dot{T}_h = \frac{1}{C_h \theta_l} T_l - \frac{1}{C_h} \left( \frac{1}{\theta_l} + \frac{1}{\theta_h} \right) T_h + \frac{1}{C_h \theta_h} T_a \quad \leftarrow \text{Ecuación lineal} \end{array} \right.$$

El sistema es claramente no-lineal. Se desea plantear un modelo linealizado del sistema.

# Control de Temperatura

## Linealización

$$\dot{x}(t) = f(x, u)$$

$$\text{Punto de equilibrio } f(x_0, u_0) = 0$$

Desarrollando en serie de Taylor

$$f(x, u) = \underbrace{f(x_0, u_0)}_0 + \underbrace{\frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0}}_{CTE} (x - x_0) + \underbrace{\frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0}}_{CTE} (u - u_0) + \dots$$

Definiendo  $x^* = (x - x_0)$  y  $u^* = (u - u_0)$

$$\dot{x}^* = \underbrace{\frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0}}_{CTE} x^* + \underbrace{\frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0}}_{CTE} u^*$$

Donde:

$$A = \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \quad B = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0}$$

¿Cómo encuentro el punto de equilibrio?

# Control de Temperatura

## Punto de equilibrio

Condición de régimen permanente, es decir las derivadas de las variables de estado deben ser cero.

$$0 = -\frac{R_f}{L_f} I_f - \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{R_0(1 + \alpha T_h)}{R_a + R_0(1 + \alpha T_h)} \right) + \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{K_r \phi}{R_a + K_r \phi} \right)$$

$$0 = \frac{K_g^2 R_l}{C_l (R_g + R_l)^2} I_f^2 - \frac{1}{C_l \theta_l} T_l + \frac{1}{C_l \theta_l} T_h$$

$$0 = \frac{1}{C_h \theta_l} T_l - \frac{1}{C_h} \left( \frac{1}{\theta_l} + \frac{1}{\theta_h} \right) T_h + \frac{1}{C_h \theta_h} T_a$$

Sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Se deben definir la condición sobre dos variables/entradas de modo de encontrar una solución.


El problema original plantea como condición que  $T_h = T_a$ .

¿El sistema debe resolverse numéricamente?

Analicemos otra opción!
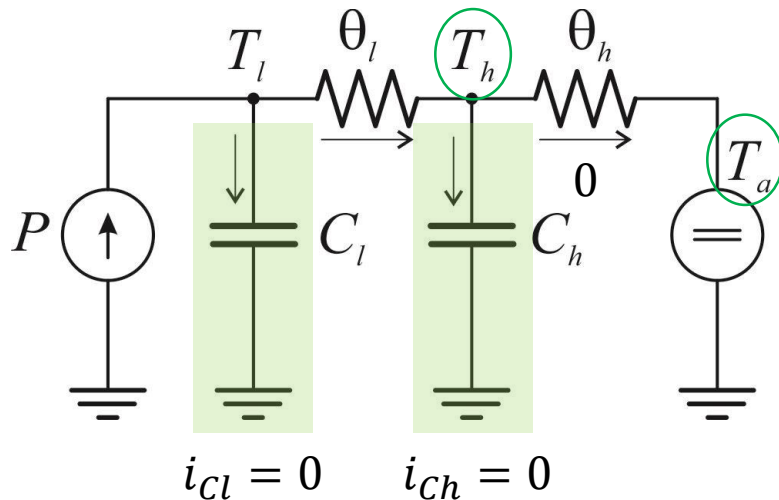
# Control de Temperatura

Analicemos el circuito térmico equivalente en régimen permanente



Si  $T_h = T_a$  se tiene que  $P = 0$

Este no resulta un punto de operación útil de analizar ya que el sistema calefactor no se encuentra operando.

Luego, se plantea como condición que  $T_{a0} = 20^\circ\text{C}$  y  $T_{h0} = 40^\circ\text{C}$ .

$$P_0 = \frac{T_{h0} - T_{a0}}{\theta_h} = 10\text{W}$$



$$I_{f0} = \frac{(R_g + R_l)}{K_g} \sqrt{\frac{P_0}{R_l}} = 0.848\text{A}$$

$$V_{F0} = I_{f0} R_f = 42.4\text{V}$$

$$T_{l0} = T_{h0} + P_0 \theta_l = 45^\circ\text{C}$$

$$\phi_0 = \frac{R_a \left( \frac{V_{F0}}{V_{cc} K_A} + \frac{R_0(1 + \alpha T_{h0})}{R_a + R_0(1 + \alpha T_{h0})} \right)}{K_r \left[ 1 - \left( \frac{V_{F0}}{V_{cc} K_A} + \frac{R_0(1 + \alpha T_{h0})}{R_a + R_0(1 + \alpha T_{h0})} \right) \right]} \approx 4.08\text{rad}$$

# Control de Temperatura

## Modelo de estado lineal

$$\begin{aligned} I_f^* &= I_f - 0.848A & T_a^* &= T_a - 20^\circ\text{C} \\ T_l^* &= T_l - 45^\circ\text{C} & \phi^* &= \phi - 4.08\text{rad} \\ T_h^* &= T_h - 40^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{I}_f^* &= -\frac{R_f}{L_f} I_f^* - \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{R_0 \alpha R_a}{[R_a + R_0(1 + \alpha T_{h0})]^2} \right) T_h^* + \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{K_r R_a}{[R_a + K_r \phi_0]^2} \right) \phi^* \\ \dot{T}_l^* &= \frac{2K_g^2 R_l I_{f0}}{C_l (R_g + R_l)^2} I_f^* - \frac{1}{C_l \theta_l} T_l^* + \frac{1}{C_l \theta_l} T_h^* \\ \dot{T}_h^* &= \frac{1}{C_h \theta_l} T_l^* - \frac{1}{C_h} \left( \frac{1}{\theta_l} + \frac{1}{\theta_h} \right) T_h^* + \frac{1}{C_h \theta_h} T_a^* \end{aligned} \right.$$

# Control de Temperatura

## Modelo de estado lineal

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_f}{L_f} & 0 & -\frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{R_0 \alpha R_a}{[R_a + R_0(1 + \alpha T_{h0})]^2} \right) \\ \frac{2K_g^2 R_l I_{f0}}{C_l (R_g + R_l)^2} & -\frac{1}{C_l \theta_l} & \frac{1}{C_l \theta_l} \\ 0 & \frac{1}{C_h \theta_l} & -\frac{1}{C_h} \left( \frac{1}{\theta_l} + \frac{1}{\theta_h} \right) \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{K_A V_{cc}}{L_f} \left( \frac{K_r R_a}{[R_a + K_r \phi_0]^2} \right) \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \frac{1}{C_h \theta_h} & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

$$D = [0 \quad 0]$$

¿Qué pasa con las matrices si cambia el punto de equilibrio?

### Autovalores

$$\lambda_1 = -250$$

$$\lambda_2 = -5.15$$

$$\lambda_3 = -0.047$$


### Numéricamente

$$A = \begin{bmatrix} -250 & 0 & -1.244 \\ 2.355 & -0.2 & 0.2 \\ 0 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 89.77 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Control de Temperatura

## Simulaciones en Scilab (SciNotes)

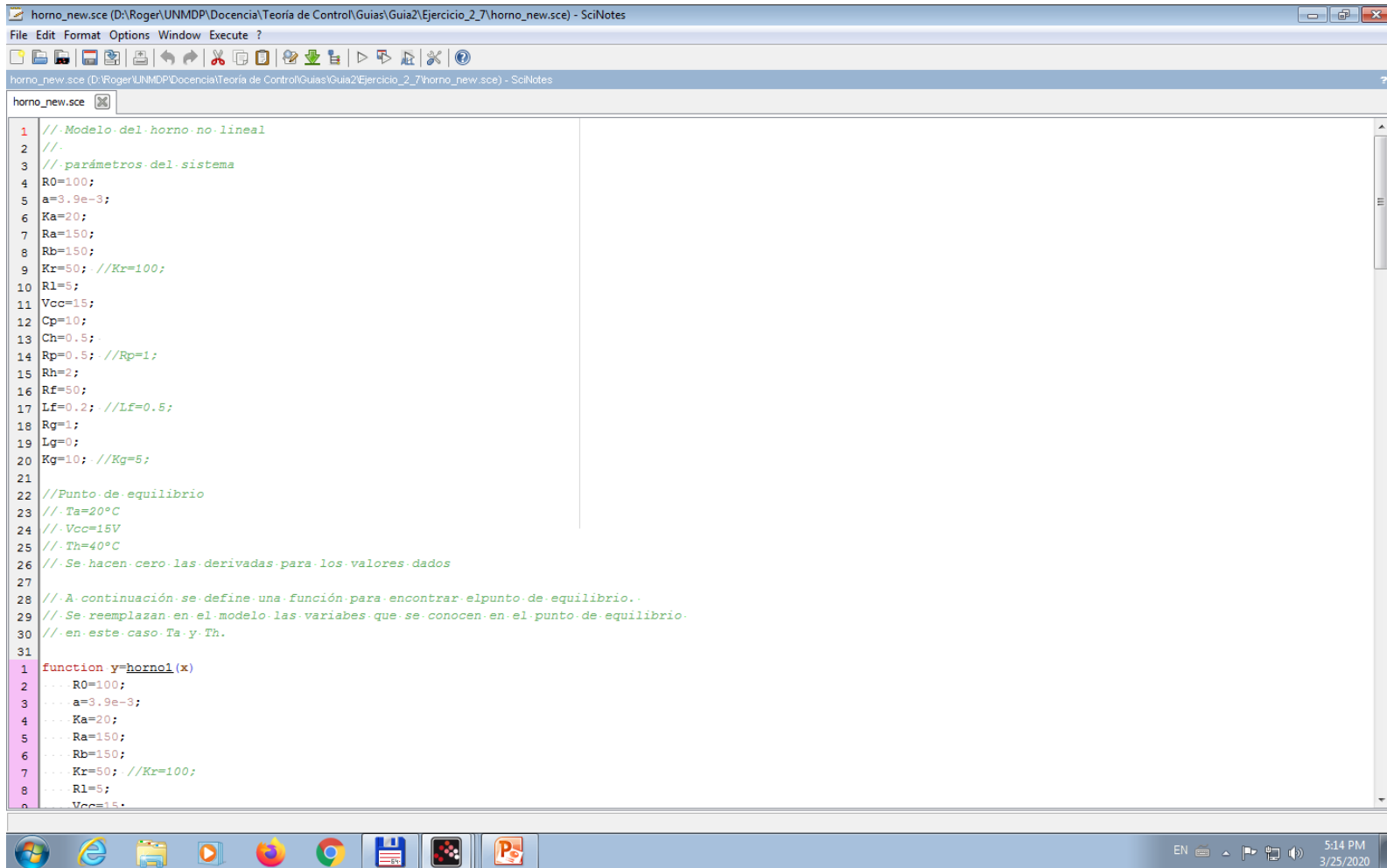

The screenshot shows the SciNotes application window titled "horno\_new.sce (D:\Roger\UNMDP\Docencia\Teoría de Control\Guías\Guia2\Ejercicio\_2\_7\horno\_new.sce) - SciNotes". The menu bar includes File, Edit, Format, Options, Window, and Execute. The toolbar contains various icons for file operations and execution. The script content is as follows:

```
1 //Modelo del horno no lineal
2 //
3 //parámetros del sistema
4 R0=100;
5 a=3.9e-3;
6 Ka=20;
7 Ra=150;
8 Rb=150;
9 Kr=50; //Kr=100;
10 Rl=5;
11 Vcc=15;
12 Cp=10;
13 Ch=0.5;
14 Rp=0.5; //Rp=1;
15 Rh=2;
16 Rf=50;
17 Lf=0.2; //Lf=0.5;
18 Rg=1;
19 Lg=0;
20 Kg=10; //Kg=5;
21
22 //Punto de equilibrio
23 // Ta=20°C
24 // Vcc=15V
25 // Th=40°C
26 // Se hacen cero las derivadas para los valores dados
27
28 // A continuación se define una función para encontrar el punto de equilibrio.
29 // Se reemplazan en el modelo las variables que se conocen en el punto de equilibrio.
30 // en este caso Ta y Th.
31
32 function y=horne1(x)
33 ... R0=100;
34 ... a=3.9e-3;
35 ... Ka=20;
36 ... Ra=150;
37 ... Rb=150;
38 ... Kr=50; //Kr=100;
39 ... Rl=5;
40 ... Vcc=15;
```

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several application icons. The system tray on the right indicates the date and time: 5:14 PM, 3/25/2020.



# Control de Temperatura

## Simulaciones en Scilab (Xcos)

